

پیاده سازی

ماژول top

```
module top(  
    input clk , reset,  
    output [15:0] Instr,  
    output [3:0] Flags,  
    output [7:0] ALUResult,  
    output [7:0] SrcA, SrcB,  
    output PCSrc  
);  
    wire [7:0] ReadData;  
    wire [7:0] PC;  
    wire [7:0] WriteData , DataAdr;  
    //ReadData = Data from memory  
    //WriteData = Data from second port of register file  
    //Control = ALUControl  
    //Flags = ALUFlags  
    cpu cpu(clk, reset, PC, Instr, DataAdr, ALUResult, WriteData, ReadData, Flags, SrcA, SrcB, PCSrc);  
    imem imem(PC, Instr);  
    dmem dmem(clk, MemWrite, DataAdr, WriteData, ReadData);  
endmodule
```

این ماژول، وظیفه نمونه گیری از ماژول های اساسی پردازنده را بر عهده دارد. این ماژول به عنوان ماژول مادر شناخته میشود که در آن یک ماژول cpu که شامل Datapath و Controller میباشد، نمونه گیری شده است. همچنین برای بارگذاری دستور ها نیاز به یک imem(Instruction Memory) است و در اخر برای پیدا کردن ادرس داده ها بر روی حافظه نیاز به یک dmem(Data Memory) میباشد.

ماژول imem

```
module imem(  
    input [7:0] a,  
    output [15:0] rd  
);  
    reg [15:0] RAM[255:0];  
    initial  
        $readmemh("C:/Users/pixel/Desktop/src/memfile.dat",RAM);  
    assign rd = RAM[a[7:2]];  
endmodule
```

این ماژول، وظیفه خواندن دستور ها از فایل و تحویل آن به سیگنال Instr واقع در ماژول top را برعهده دارد. همانطور که در گزارش کار آمده است، حافظه (RAM) 256 خانه 16 بیتی دارد. همچنین سیگنال PC که نشان دهنده Program Counter برنامه است، هشت بیتی میباشد که دو بیت اول آن به صورت Word Offset هستند و از آنجایی که نیازی به آن نداریم پس برای هر بارگذاری هر دستور تنها به بیت های 7:2، PC نیاز داریم. همچنین دستور ها در فایلی با پسوند .dat به صورت هگزادسیمال قرار داده میشوند که از طریق دستور readmemh میتوان دستورات را خواند و به RAM انتقال داد.

ماژول dmem

```
module dmem(  
    input clk, we,  
    input [7:0] a, wd,  
    output [7:0] rd  
);  
    reg [7:0] RAM[255:0];  
    assign rd = RAM[a[7:2]];  
    always @(posedge clk)  
        if(we) RAM[a[7:2]] <= wd;  
endmodule
```

از این ماژول، برای پیدا کردن داده های مورد نظر در حافظه با استفاده از آدرس شان استفاده میشود. تمامی موارد ماژول imem نیز در این ماژول به همانگونه وجود دارد. همچنین با توجه به سیگنال we، امکان نوشتن داده بر روی آدرسی از حافظه نیز برقرار است.

ماژول cpu

```
module cpu(  
    input clk, reset,  
    output [7:0] PC,  
    input [15:0] Instr,  
    output [7:0] DataAdr,  
    output [7:0] ALUResult, WriteData,  
    input [7:0] ReadData,  
    output [3:0] FLAGS,  
    output [7:0] SrcA, SrcB,  
    output PCSrc  
);  
    wire [7:0] ALUResult2;  
    wire RegWrite, RegWrite2;  
    wire [4:0] ALUControl;  
    wire ALUSrc;  
    wire LM, LI;  
    wire ImmSrc;  
    wire [3:0] ALUFlags;  
    controller c(clk, reset, Instr, ALUFlags, RegWrite, RegWrite2, ALUSrc, ALUControl, PCSrc, LM, ImmSrc, LI);  
    datapath dp(clk, reset, RegWrite, RegWrite2, ALUSrc, ALUControl,  
                PCSrc, ALUFlags, PC, Instr, ALUResult, ALUResult2, WriteData,  
                LM, DataAdr, ReadData, ImmSrc, SrcA, SrcB, LI);  
    assign FLAGS = ALUFlags;  
endmodule
```

این ماژول، ماژول اصلی پردازنده ما میباشد که همانطور که در شرح اولیه ذکر شده است، از دو بخش کنترل و مسیر داده تشکیل شده است. با توجه به شماتیک کلی هر بخش (تصویر 1) سیگنال های ورودی و خروجی مشخص شده است.

ماژول datapath

```
module datapath(
    input clk, reset,
    input RegWrite, RegWrite2,
    input ALUSrc,
    input [4:0] ALUControl,
    input PCSrc,
    output [3:0] ALUFlags,
    output [7:0] PC,
    input [15:0] Instr,
    output [7:0] ALUResult, ALUResult2, WriteData,
    input LM,
    output [7:0] DataAdr,
    input [7:0] ReadData,
    input ImmSrc,
    output [7:0] SrcA, SrcB,
    input LI
);

    wire [7:0] PCNext, PCPlus4;
    wire [7:0] Result;
    wire [7:0] ExtImm;
    wire [2:0] destinationReg;

    // next PC logic
    mux2 #(8) pcmux(PCPlus4, Instr[7:0], PCSrc, PCNext);
    flopr #(8) pcreg(clk, reset, PCNext, PC);
    adder #(8) pcadd1(PC, 8'b100, PCPlus4);

    // register file logic
    mux2 #(3) destinationMux(Instr[5:3], Instr[10:8], LI, destinationReg);
    regfile rf(clk, RegWrite, RegWrite2, destinationReg, Instr[2:0], Result, ALUResult2, SrcA, WriteData);
    extend ext(Instr[2:0], Instr[7:0], ImmSrc, ExtImm);
    mux2 #(8) resmux(ALUResult, ReadData, LM, Result);

    // ALU logic
    mux2 #(8) srcbmux(WriteData, ExtImm, ALUSrc, SrcB);
    alu alu(ALUControl, SrcA, SrcB, ALUResult, ALUResult2, ALUFlags);

    //For LM instruction
    mux2 #(8) DataAdrMux(8'b00000000, Instr[7:0], LM, DataAdr);

endmodule
```

این ماژول وظیفه اجرای عملیات های خواسته شده در دستور را بر عهده دارد. همانطور که در تصویر(1) مشخص است، نیاز به مالتی پلکسر و جمع کننده و regfile و ALU و extend و .. داریم، که با همگام با تصویر(1) پیش میرویم و تک به تک آن ها را پیاده سازی میکنیم و سیگنال ها را مرتبط با ورودی و خروجی هر کدام به آن ها میدهم.

ماژول regfile

```
module regfile(  
    input clk,  
    input we3, we4,  
    input [2:0] ra1, ra2,  
    input [7:0] wd3, wd4,  
    output [7:0] rd1 , rd2  
);  
    reg [7:0] rf[7:0];  
    always @(posedge clk)  
    begin  
        if (we3) rf[ra1] <= wd3;  
        if (we4) rf[ra2] <= wd4;  
    end  
    assign rd1 = rf[ra1] ;  
    assign rd2 = rf[ra2] ;  
endmodule
```

این پردازنده 8 رجیستر دارد که در این ماژول نگه داری میشوند. این ماژول وظیفه نگهداری رجیستر ها و نوشتن و خواندن مقادیر رجیستر ها را بر عهده دارد.

```
module alu (  
    input [4:0] ALUControl,  
    input [7:0] srcA, srcB,  
    output reg [7:0] ALUResult,  
    output reg [7:0] ALUResult2,  
    output reg [3:0] ALUFlags  
);  
  
    reg xn;  
  
    always @(ALUControl, srcA, srcB)  
    case(ALUControl)  
        //7-XCHG  
        5'b00111: ALUResult2 <= srcA;  
        default: ALUResult2 <= 8'b0;  
    endcase  
  
    always @(*)  
    case(ALUControl)  
        //1-ADD  
        5'b00001:  
            begin  
                {ALUFlags[1], ALUResult} <= srcA + srcB;  
                ALUFlags[3] <= ALUResult[7];  
                ALUFlags[2] <= ~( |ALUResult);  
                xn <= ~(1'b0 ^ srcA[7] ^ srcB[7]);  
                ALUFlags[0] <= ((ALUResult[7] ^ srcA[7]) & xn);  
            end  
    endcase  
end
```

```
5'b00010: //AND
```

```
begin
```

```
ALUResult <= srcA & srcB ;
```

```
ALUFlags[3] <= ALUResult[7];
```

```
ALUFlags[2] <= ~( |ALUResult);
```

```
ALUFlags[1] <= 1'b0;
```

```
ALUFlags[0] <= 1'b0;
```

```
end
```

```
5'b00011: //SUB
```

```
begin
```

```
{ALUFlags[1], ALUResult} <= srcA - srcB;
```

```
ALUFlags[3] <= ALUResult[7];
```

```
ALUFlags[2] <= ~( |ALUResult);
```

```
xn <= ~(1'b1 ^ srcA[7] ^ srcB[7]);
```

```
ALUFlags[0] <= ((ALUResult[7] ^ srcA[7] ) & xn);
```

```
end
```

```
5'b00100: //OR
```

```
begin
```

```
ALUResult <= srcA | srcB;
```

```
ALUFlags[3] <= ALUResult[7];
```

```
ALUFlags[2] <= ~( |ALUResult);
```

```
ALUFlags[1] <= 1'b0;
```

```
ALUFlags[0] <= 1'b0;
```

```
end
```

در این ماژول، با توجه به سیگنال های دریافتی از بخش کنترل، نوع عملیات منطقی مشخص میشود و در این ماژول عملیات های منطقی بر روی داده های ورودی اعمال میشوند. همچنین با توجه به جدول گزارش کار ، هر عملیات فلگ های به خصوصی را بروز رسانی میکند که در این ماژول با توجه به جدول، فلگ های مورد نظر نیز بروزرسانی میشوند.

(تنها بخشی از کد ALU به عنوان نمونه آورده شده است)

ماژول mux2

```
module mux2 #(parameter WIDTH = 8)(  
    input [WIDTH-1:0] d0, d1,  
    input s,  
    output [WIDTH-1:0] y  
);  
    assign y = s ? d1 : d0 ;  
endmodule
```

این ماژول همان مالتی پلکسر هست که یک ورودی به عنوان سیگنال کنترل میگیرد و با توجه به مقدار سیگنال کنترل، خروجی مشخص میشود. برای شرط از شرط سه عملوندی (ternary operator) استفاده شده است. از این ماژول در تمام جاهایی که در تصویر (1) از مالتی پلکسر استفاده شده است، استفاده میشود.

ماژول adder

```
module adder #(parameter WIDTH = 8)(  
    input [WIDTH-1:0] a , b,  
    output [WIDTH-1:0] y  
);  
    assign y = a + b ;  
endmodule
```

یک ماژول جمع کننده ساده است که از آن برای محاسبه PC+4 که در تصویر (1) نمایان است، استفاده میشود.

ماژول extend

```
module extend(  
    input [2:0] inputImm,  
    input [7:0] ImmLi,  
    input ImmSrc,  
    output reg [7:0] outputImm  
);  
always @(ImmSrc, ImmLi, inputImm)  
case(ImmSrc)  
    1'b0: outputImm = {5'b0, inputImm};  
    1'b1: outputImm = ImmLi ;  
    default: outputImm = 7'bx ;  
endcase  
endmodule
```

مقادیر ثابت ما حداکثر هشت بیتی میباشند که با توجه جدول دستورکار آزمایش میتوانند سه بیتی یا هشت بیتی باشند. این ماژول، وظیفه آن را دارد که با توجه به دستور، خروجی را به عنوان هشت بیتی به بیرون پاس دهد.

واحد کنترل از ماژول های مختلفی تشکیل شده است که در تصویر (2)، شماتیک آن آورده شده است.

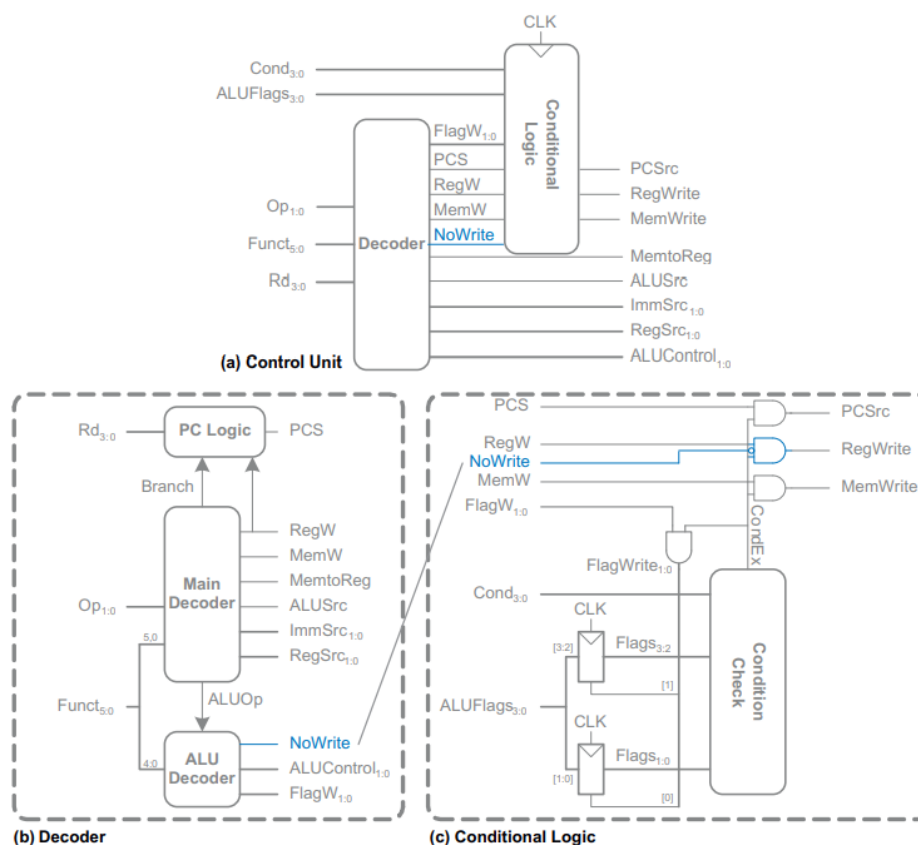


Figure 7.16 Controller modification for CMP

تصویر 2 - بخش کنترل پردازنده تک چرخه ای

این ماژول با تحلیل دستور در ابتدا، سیگنال و بیت های مورد نیاز هر ماژول رو در اختیارش میگذارد و در آخر خروجی این ماژول سیگنال های کنترلی را به بخش datapath میفرستد تا مشخص شود هر ماژول datapath به چه نحوی عمل کند.

```

module controller(
    input clk, reset,
    input [15:0] Instr,
    input [3:0] ALUFlags,
    output RegWrite, RegWrite2,
    output ALUSrc,
    output [4:0] ALUControl,
    output PCSrc,
    output LM,
    output ImmSrc,
    output LI);
    wire pcS;
    wire [1:0] FlagW;
    wire [2:0] branchType;
    decoder dec(Instr[15], Instr[14:6], FlagW, pcS, RegWrite, RegWrite2, ALUSrc, ALUControl, branchType, LM, ImmSrc,
LI);
    condlogic cl(clk, reset, ALUFlags, FlagW, pcS, branchType, PCSrc);
endmodule

```

در این ماژول طبق تصویر(2) ابتدا نمونه ای از ماژول decoder و condlogic ساخته میشود و سیگنال های ورودی و خروجی متناظر با هر کدام از ماژول ها به آنها داده میشود.

ماژول decoder خود از سه بخش تشکیل شده است. تصویر (2)

بخش main decoder

```
always @(Op, Funct)
    case(Op)
        1'b0:
            begin
                // CMP NOP ShowR ShowRSegment
                if(Funct[4:0] == 5'b10100 | Funct[4:0] == 5'b00000 |
                    Funct[4:0] == 5'b10010 | Funct[4:0] == 5'b10011)
                    controls <= 10'b1000000000;
                // Immediate instructions INC DEC
                else if (Funct[3]) controls <= 10'b1110000000;
                //XCHG
                else if(Funct[4:0] == 5'b00111) controls <= 10'b1011000000;
                // Register Instructions
                else controls <= 10'b1010000000;
            end
        2'b1:
            begin
                if(Funct[8:5] == 4'b0000) controls <= 10'b0000001010; // JE
                else if(Funct[8:5] == 4'b0001) controls <= 10'b0000010010; // JB
                else if(Funct[8:5] == 4'b0010) controls <= 10'b0000011010; // JA
                else if(Funct[8:5] == 4'b0011) controls <= 10'b0000100010; // JL
                else if(Funct[8:5] == 4'b0100) controls <= 10'b0000101010; // JG
                else if(Funct[8:5] == 4'b0101) controls <= 10'b0000110010; // JMP
                else if(Funct[8:5] == 4'b0110) controls <= 10'b1110000011; // LI
                else if(Funct[8:5] == 4'b0111) controls <= 10'b1010000110; // LM
                else controls <= 10'bx;
            end
        // Unimplemented
        default: controls <= 10'bx;
    endcase
    assign {ALUOp, ALUSrc, RegWrite, RegWrite2, branchType, LM, ImmSrc, LI} = controls;
```

این بخش با توجه به نوع دستور سیگنال های کنترلی را تعیین میکند.

بخش alu decoder

```
always @(*)
    if(ALUOp & Op & Funct[8:5] == 4'b0110) //LI begin
        ALUControl = 5'b10101;
        FlagW = 2'b00;    end
    else if(ALUOp & Op & Funct[8:5] == 4'b0111) //LM
        begin
            ALUControl = 5'b10110;
            FlagW = 2'b00;
        end
    else if (ALUOp)
        begin
            case(Funct[4:0])
                5'b00001: ALUControl = 5'b00001; //ADD
                5'b00010: ALUControl = 5'b00010; //AND
                5'b00011: ALUControl = 5'b00011; //SUB
                5'b00100: ALUControl = 5'b00100; //OR
                5'b00101: ALUControl = 5'b00101; //XOR
                5'b00110: ALUControl = 5'b00110; //MOV
                5'b00111: ALUControl = 5'b00111; //XCHG
                5'b01000: ALUControl = 5'b01000; //NOT
                5'b01001: ALUControl = 5'b01001; //SAR
                5'b01010: ALUControl = 5'b01010; //SLR
                5'b01011: ALUControl = 5'b01011; //SAL
                5'b01100: ALUControl = 5'b01100; //SLL
                5'b01101: ALUControl = 5'b01101; //ROL
                5'b01110: ALUControl = 5'b01110; //ROR
                5'b01111: ALUControl = 5'b01111; //INC
                5'b10000: ALUControl = 5'b10000; //DEC
                5'b00000: ALUControl = 5'b00000; //NOP
                5'b10010: ALUControl = 5'b10010; //ShowR
                5'b10011: ALUControl = 5'b10011; //ShowRSeg
                5'b10100: ALUControl = 5'b10100; //CMP
                default: ALUControl = 5'b00000; //unimplemented endcase
            endcase
        end
    end
```

در این بخش با توجه به نوع دستور, دستور کنترلی ALU مشخص میشود که مشخص میکند چه نوع عملیاتی انجام شود.


```
// Flag[1] is SF and ZF
// Flag[0] is CF and OF
//SF = negative
//ZF = zero
//CF = carry
//OF = overflow
FlagW[1]= ALUControl == 5'b00001 | ALUControl == 5'b00011 |
ALUControl == 5'b00010 | ALUControl == 5'b00100 |
ALUControl == 5'b00101 | ALUControl == 5'b01001 |
ALUControl == 5'b01010 | ALUControl == 5'b01011 |
ALUControl == 5'b01100 | ALUControl == 5'b01101 |
ALUControl == 5'b01110 | ALUControl == 5'b01111 |
ALUControl == 5'b10000 | ALUControl == 5'b10100 ;
FlagW[0]= ALUControl == 5'b00001 | ALUControl == 5'b00011 | ALUControl == 5'b00010 |
ALUControl == 5'b00100 | ALUControl == 5'b00101 |
ALUControl == 5'b01001 | ALUControl == 5'b01010 |
ALUControl == 5'b01011 | ALUControl == 5'b01100 |
ALUControl == 5'b01101 | ALUControl == 5'b01110 |
ALUControl == 5'b01111 | ALUControl == 5'b10000|
ALUControl == 5'b10100 ; end else begin
ALUControl = 5'b0001;// add for non-DP instructions
FlagW = 2'b00;// don't update Flags
end
//PC logic
assign PCS = (Op & Funct[8:5] != 4'b0110 & Funct[8:5] != 4'b0111);
```

همانطور که در دستورکار آمده است, فلگ هایی داریم که با توجه به نوع عملیات , آپدیت میشوند یا خیر. این تکه کد از بخش alu decoder تعیین کننده آپدیت شدن فلگ ها است. همچنین در آخر نیز بخش pc logic پیاده سازی شده است که با توجه به نوع دستور میتواند 0 یا 1 باشد.

```
module condlogic(  
    input clk, reset,  
    input [3:0] AluFlags,  
    input [1:0] FlagW,  
    input pcS,  
    input [2:0] branchType,  
    output pcSrc  
);  
    wire [3:0] Flags;  
    wire CondEx;  
    flopenr #(2) flagreg1(clk, reset, FlagW[1],  
        AluFlags[3:2], Flags[3:2]);  
    flopenr #(2) flagreg0(clk, reset, FlagW[0],  
        AluFlags[1:0], Flags[1:0]);  
    condcheck cc(branchType , Flags , CondEx);  
    assign pcSrc = pcS & CondEx ;  
endmodule  
  
module condcheck(  
    input [2:0] branchType,  
    input [3:0] AluFlags,  
    output reg CondEx  
);  
    always @(*)  
    case(branchType)  
        // JE 3'b001: CondEx = AluFlags[2];  
        // JB 3'b010: CondEx = AluFlags[1];  
        // JA 3'b011: CondEx= ( ~AluFlags[1] ) & ( ~AluFlags[2] ) );  
        // JL 3'b100: CondEx = (AluFlags[1] == ~AluFlags[2]) ? 1'b1 : 1'b0 ;  
        // JG 3'b101: CondEx =( (AluFlags[3] == AluFlags[0]) & ( ~AluFlags[2] ) );  
        // JMP 3'b110: CondEx = 1'b1 ;  
        default: CondEx = 1'b0 ;  
    endcase  
endmodule
```


در این ماژول با استفاده از فلگ های گرفته شده از بخش **alu decoder** مشخص میشود که آیا در دستور شرطی وجود داشته است و آیا شرط ها برقرار هستند یا خیر. با چک کردن فلگ ها، تعیین میشود که چه سیگنال های کنترلی باید فعال باشند که مشخص کنند مسیر اجرایی پردازنده چگونه باشد.

 ماژول های توضیح داده شده در بخش بالا تشکیل دهنده پردازنده ساده تک چرخه ای ما میباشند.



RTL-3 تصویر

تصویر (3) شماتیک کلی پردازنده پیاده سازی شده را نشان میدهد.


تست

برای تست صحت عملکرد پردازنده ابتدا دستوراتی را آماده میکنیم.

```
LI R0 #3 //R0 = 3
LI R1 #2 //R1 = 2
LI R2 #1 //R2 = 1
LI R3 #4 //R3 = 4
OR R1 R0 //R1 = 3
XOR R2 R3 //R2 = 5
MOV R5 R2 //R5 = 5
ADD R1 R2 //R1 = 8
SUB R2 R1 //R2 = -3
XCHG R5 R0 // R0 = 5 R5 = 3
NOT R2 // R2 = 11111101 R2 = 00000010 = 2
JL to start //not accept
SAR R0 #2 //R0 = 1
SLR R3 #1 //R3 = 2
SAL R3 #4 //R3 = 32
SLL R1 #3 //R1 = 64
DEC R0 #1 // R0 = 0
DEC R0 #1 // R0 = -1
INC R0 #1 // R0 = 0
NOP
CMP R0 R1 //R0-R1 = 0-64=-64
LI R4 #5 // R4 = 5
LI R6 #15 // R6 = 15
ShowR R4
JA to start //not accept
ShowR R6
AND R6 R4 // R6 = 5
ShowRseg R4
ShowRseg R6
CMP R6 R4
JE to JMP0 //accept so R7 doesn't affect
LI R7 #7
JMP to 0
```

تصویر 4 – دستورهای تست

دستورهای تست (تصویر 4)) را با استفاده از جدول موجود در دستورکار به هگزادسیمال تبدیل میکنیم و درون فایل memfile.dat قرار میدهیم تا حافظه دستور بتواند دستورات را از آن فایل بخواند.

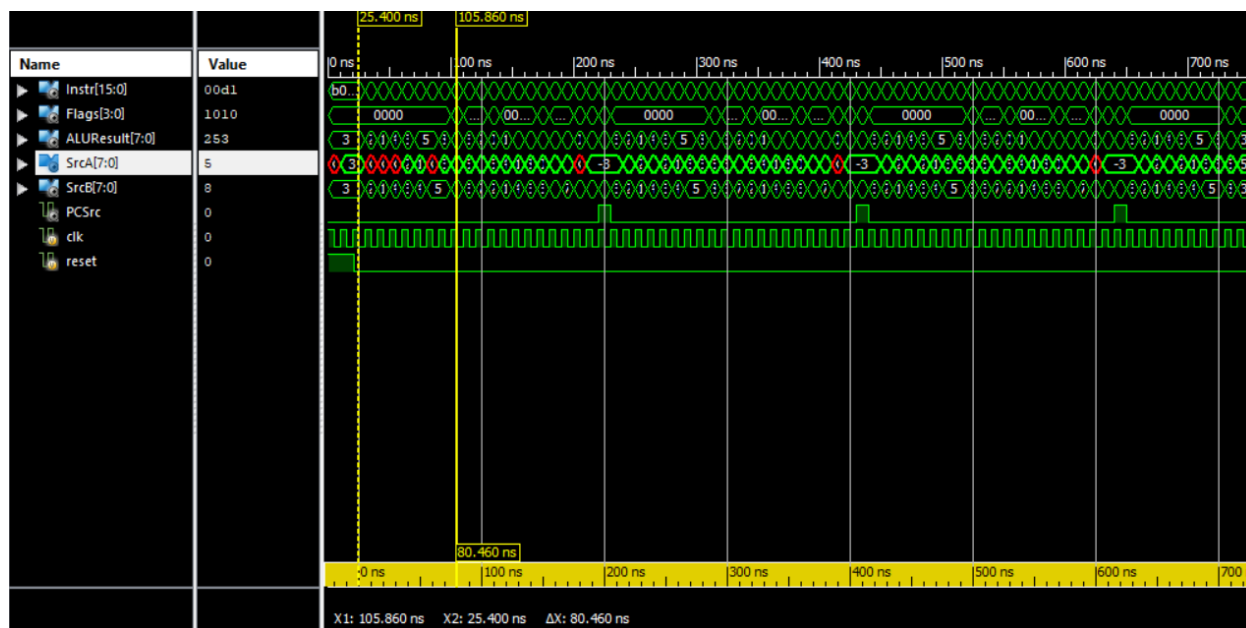


تصویر 5- نتیجه شبیه سازی

تصویر (5) نتیجه شبیه سازی پردازنده ساده تک چرخه ای را نشان میدهد که در ادامه به بررسی صحت عملکرد چند دستور میپردازیم.

```
OR R1 R0 //R1 = 3
XOR R2 R3 //R2 = 5
```


برای تست عملکرد پردازنده ابتدا دو دستور بالا رو مورد بررسی قرار میدهم.

 

تصویر 6

همانطور که در تصویر (6) مشاهده میکنیم انتظار داریم ALUResult ما در چرخه اول برابر با 3 باشد که همانطور که میبینیم عملیات or بر روی دو علموند انجام شده است و نتیجه 3 در خروجی ALU قرار گرفته است. همچنین در چرخه بعدی نیز بر روی دو علموند عملیات XOR انجام شده است که نشان دهنده این است هر دو بخش کنترل (تعیین نوع عملیات) و بخش مسیر داده (بارگذاری رجیستر ها) به درستی عمل کرده اند.

```
XCHG R5 R0 // R0 = 5 R5 = 3
```

 


تصویر 7

دستور مشخص شده ، مقدار دو رجیستر را با هم عوض میکند. همانطور که در تصویر (7) مشخص است، در لبه بالارونده کلاک عملیات نوشتن روی رجیستر انجام میشود و در اتمام چرخه مقدار 5 بر روی رجیستر R0 نوشته میشود. تصویر (7)

```
JMP to 0
```

این دستور، PC مساوی صفر قرار میدهد به طوری که دستور اول حافظه خوانده میشود و اجرا میشود.

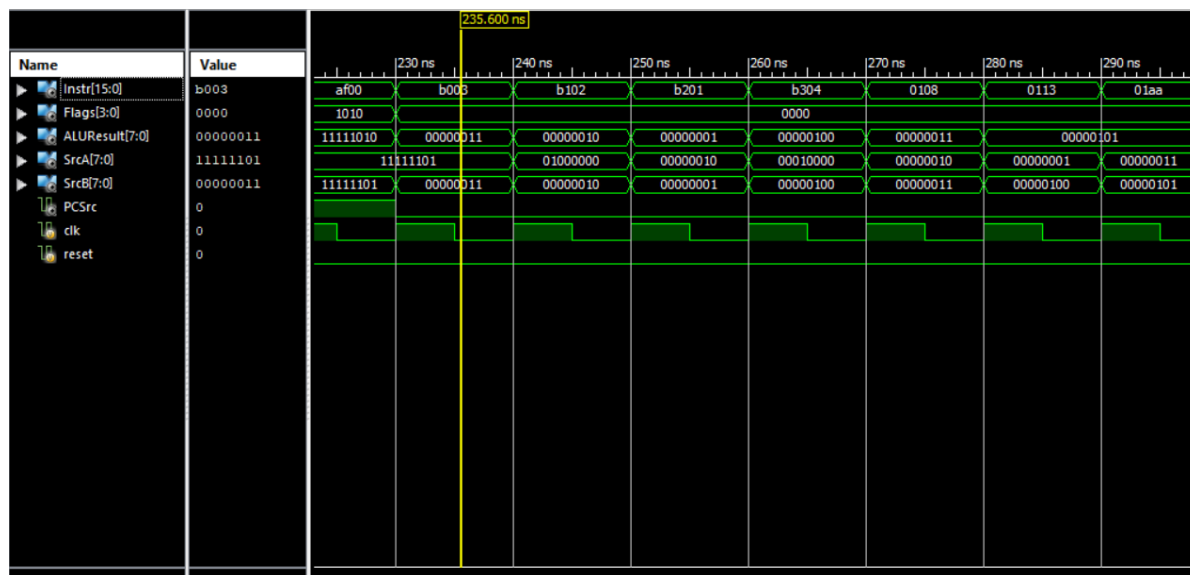


تصویر 8

همانطور که در شبیه سازی مشخص است بعد از تمام شدن دستور JMP ، دستور اول فایل اجرا میشود. تصویر (8)

```
LI R1 #2 //R1 = 2
```

این دستور مقدار ثابت 2 را بر روی رجیستر R1 کپی میکند.

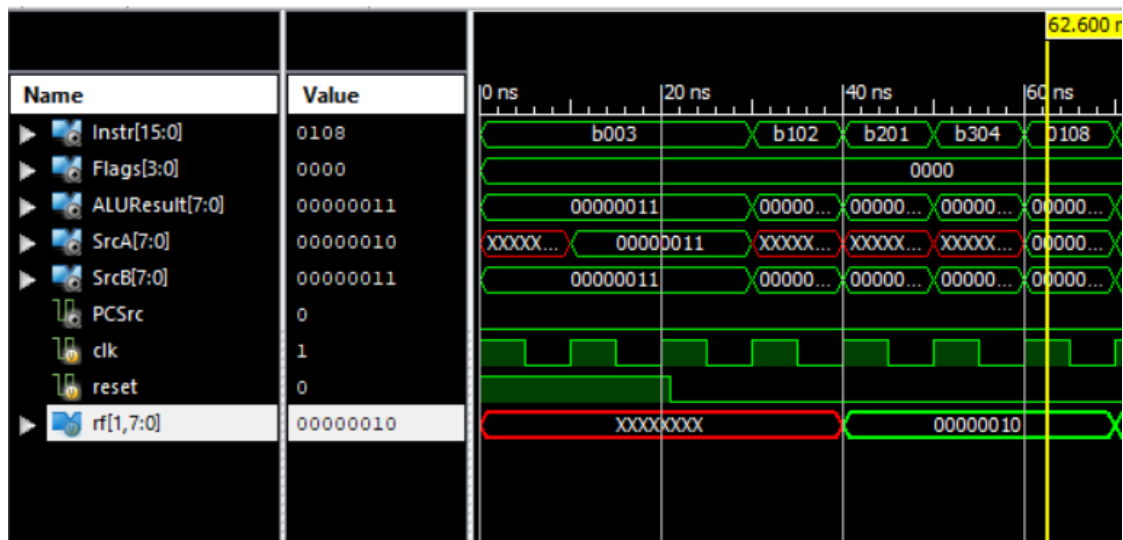


تصویر 9

همانطور که مشخص است در لبه بالارونده کلاک مقدار 2 بر روی رجیستر R1 نوشته شده است. تصویر (9)

```
ADD R1 R2 //R1 = 8
```

در این دستور دو رجیستر R1, R2 جمع میشوند و در آخر انتظار داریم مقدار R1 برابر با 8 شود.

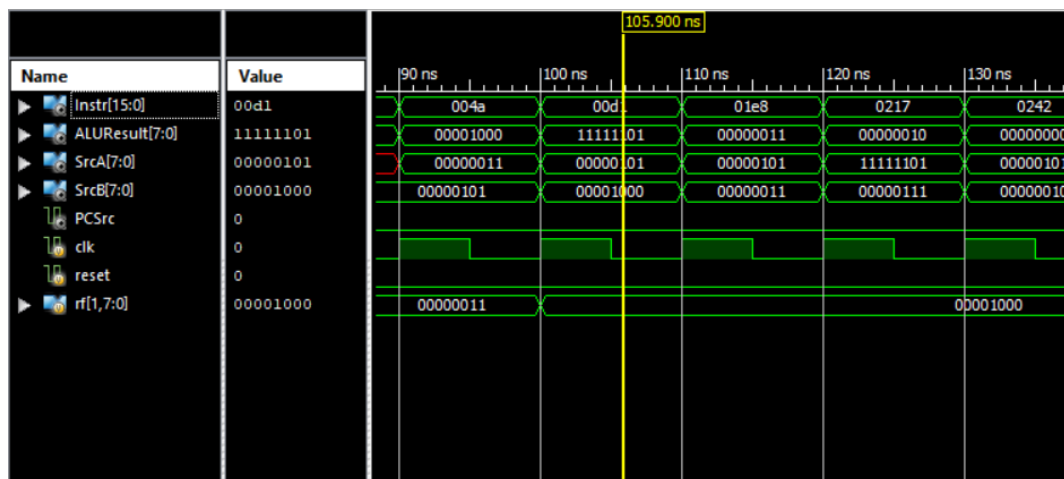

تصویر 10

در تصویر (10) مشخص است که نتیجه عملیات جمع (ALUResult) در آخر چرخه و همزمان با لبه بالارونده کلاک بر روی رجیستر R1 نوشته میشود.

نتیجه گیری

در این آزمایش، پردازنده ساده تک چرخه ای پیاده سازی شد. عملکرد ماژول های مورد استفاده در این پردازنده، به صورت مختصر شرح داده شد و در ادامه با طراحی تست، به تحلیل صحت عملکرد پردازنده پرداختیم. طبق تست های انجام شده، میتوان صحت عملکرد پردازنده پیاده سازی شده را تایید کرد.